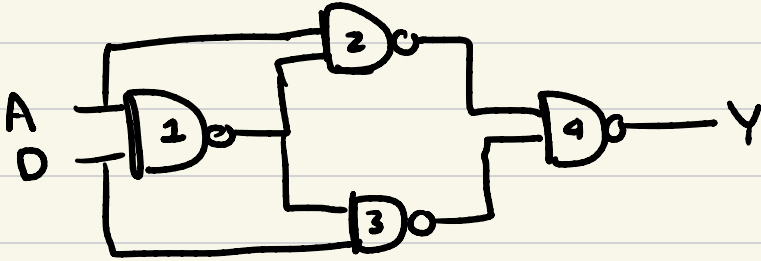


NAND

$$\bar{A}D + A\bar{D} = Y$$

$$A \oplus D = Y$$

$$\overline{A \cdot D}$$



NAND 1

A	D	$\overline{A \cdot D}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND 2

A	\overline{AD}	$\overline{A \cdot \overline{AD}}$
0	1	1
1	1	0
1	0	1

NAND 3

D	\overline{AD}	$\overline{D \cdot \overline{AD}}$
0	1	1
1	1	0
1	0	1

NAND 4

$\overline{A \cdot \overline{AD}}$	$\overline{D \cdot \overline{AD}}$	$A \oplus D$
1	1	0
0	0	1
0	1	1
1	0	0

A	D	$A \oplus D$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0